

OSNOVI ELEKTRONIKE
Modul elektroenergetika (3OEP3A01)

1. Zadatak

Za kolo pojačavača prikazano na slici odrediti:


- Jednosmerni napon između drejna i sorsa V_{DS} ;
- Transkonduktansu g_m ;
- Naponsko pojačanje $A_n = \frac{v_o}{v_g}$;

Elementi kola su: $R_1 = 700 \text{ kW}$; $R_2 = 300 \text{ kW}$;


$R_S = 0,5 \text{ kW}$; $R_D = 3 \text{ kW}$; $R_P = 3 \text{ kW}$; $V_{DD} = 10 \text{ V}$;

$C_S \rightarrow \infty$. Parametri MOSFET-ova su: $A = 2 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$

$V_t = 1 \text{ V}$; $\lambda = 0$.

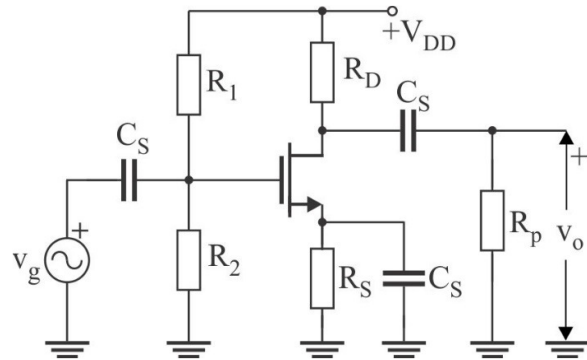

Rešenje:

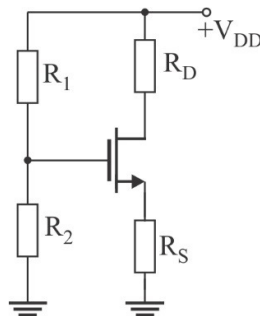

$$(G) \quad \frac{V_G}{R_2} + \frac{V_G - V_{DD}}{R_1} = 0$$

$$(S) \quad \frac{V_S}{R_S} - I_D = 0$$

$$I_D = A \cdot (V_{GS} - V_t)^2$$

$$(G) \quad V_G = 0,3 \cdot V_{DD}$$

$$(S) \quad V_S = I_D \cdot R_S$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = 0,3 \cdot V_{DD} - R_S \cdot I_D$$

$$V_{GS} = 0,3 V_{DD} - R_S \cdot A \cdot (V_{GS} - V_t)^2$$

$$V_x = V_{GS} - V_t$$

$$R_S \cdot A \cdot (V_{GS} - V_t)^2 + (V_{GS} - V_t) + V_t - 0,3 V_{DD} = 0$$

$$R_S \cdot A \cdot V_x^2 + V_x + V_t - 0,3 V_{DD} = 0$$

$$V_x^2 + V_x - 2 = 0$$

$$V_x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2}$$

$$V_{x1} = 1 V$$

$$V_{x1} = -2 V$$

Mora da bude zadovoljen uslov da je $V_{GS} > V_t$ što je isto kao:

$$V_x > 0$$


Znači prihvatljivo rešenje je $V_{x1} = 1 V$

$$I_D = A \cdot (V_{GS} - V_t)^2 = A \cdot V_x^2 = 2 mA$$

b)

$$g_m = 2 \cdot \sqrt{A \cdot I_D} = 4 mS$$

c)

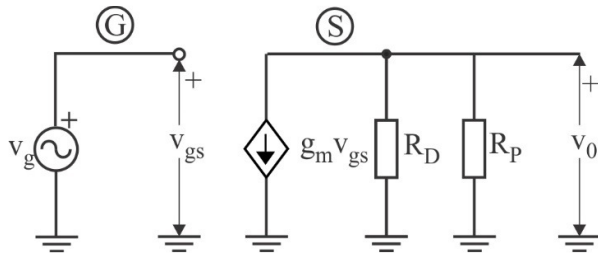

$$v_{gs} = v_g$$

$$i_d = g_m \cdot v_{gs}$$

$$v_{iz} = -R_D || R_P \cdot i_d$$

$$A_n = \frac{v_{iz}}{v_g} = -(R_D || R_P) \cdot g_m = -6$$

2. Zadatak


Za kolo pojačavača prikazano na slici odrediti:

- Jednosmerni napon između kolektora i emitora tranzistora V_{CE} ;
- Dinamičke parametre parametre: $h_{11E} = r_{\pi}$ i transkonduktansu g_m ;
- Ulaznu otpornost R_{ul} ;
- Izlaznu otpornost R_{iz} .

Elementi kola su: $R_B = 50 \text{ k}\Omega$; $R_E = R_P = 5 \text{ k}\Omega$;


$R_g = 1 \text{ k}\Omega$; $V_{CC} = 12 \text{ V}$; $C_1 \rightarrow \infty$; $C_2 \rightarrow \infty$.

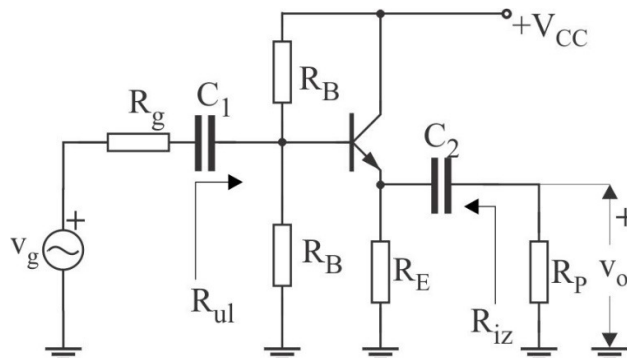Parametri tranzistora su: $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$; $\beta = h_{21E} = 100$. Temperaturski potencijal iznosi $V_T = 26 \text{ mV}$.



Rešenje

a)

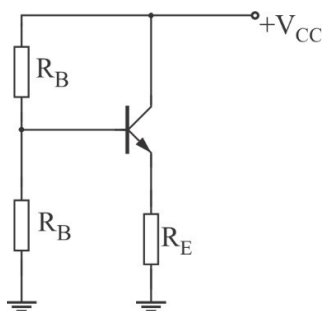

$$V_{BB} = \frac{R_B}{2 \cdot R_B} \cdot V_{CC} = \frac{V_{CC}}{2}$$

$$V_{BB} - \frac{R_B}{2} \cdot I_B - V_{BE} - R_E \cdot I_B \cdot (1 + \beta) = 0$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{\frac{R_B}{2} + (1 + \beta) \cdot R_E} = 10 \mu A$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 1 \text{ mA}$$


$$V_{CE} = V_{CC} - R_E \cdot (1 + \beta) I_B = 7 \text{ V}$$

b)

$$r_{\pi} = h_{11E} = \frac{V_T}{I_B} = \frac{26 \text{ mV}}{10 \mu A} = 2,6 \text{ k}\Omega$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = 38,4 \text{ mS}$$

c)

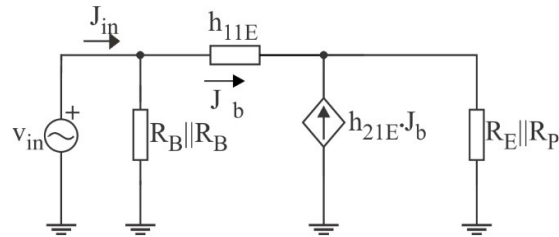

$$R_E \parallel R_P = R_{EC}$$

$$(B) \quad 2 \cdot \frac{v_b}{R_B} + J_b - J_{in} = 0$$

$$(E) \quad -J_b - h_{21E} \cdot J_b + \frac{v_e}{R_{EC}} = 0$$

$$J_b = \frac{v_b - v_e}{h_{11e}}$$

$$(E) \quad v_e = R_{EC} \cdot J_b \cdot (1 + h_{21e})$$

$$J_b = \frac{v_{in} - R_{EC} \cdot J_b \cdot (1 + h_{21e})}{h_{11e}}$$


$$J_b = \frac{v_{in}}{h_{11e} + R_{EC} \cdot (1 + h_{21e})}$$

$$(B) \quad J_{in} = 2 \frac{v_{in}}{R_B} + \frac{v_{in}}{h_{11e} + R_{EC} \cdot (1 + h_{21e})}$$

$$\frac{1}{R_{ul}} = \frac{J_{in}}{v_{in}} = \frac{2}{R_B} + \frac{1}{h_{11e} + R_{EC} \cdot (1 + h_{21e})}$$

$$R_{ul} = 22,7 \text{ k}\Omega$$

d)

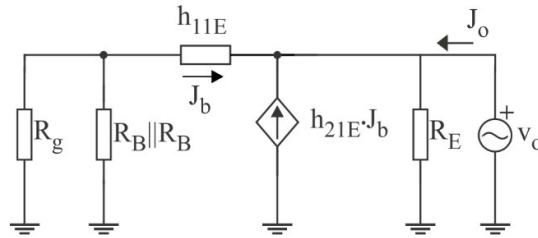

$$R_B \parallel R_B \parallel R_g = R_{BC}$$

$$(B) \quad \frac{v_b}{R_{BC}} + J_b = 0$$

$$(E) \quad -J_o - h_{21E} \cdot J_b - J_b + \frac{v_e}{R_E} = 0$$

$$J_b = \frac{v_b - v_e}{h_{11e}}$$

$$(B) \quad v_b = -J_b \cdot R_{BC}$$

$$J_b = \frac{-J_b \cdot R_{BC} - v_o}{h_{11e}}$$

$$J_b = -\frac{v_o}{h_{11e} + R_{BC}}$$

(E)

$$J_o = -(h_{21E} + 1) \cdot J_b + \frac{v_o}{R_E} = (h_{21E} + 1) \cdot \frac{v_o}{h_{11e} + R_{BC}} + \frac{v_o}{R_E}$$

$$\frac{1}{R_{iz}} = \frac{J_o}{v_o} = \frac{1 + h_{21e}}{h_{11e} + R_{BC}} + \frac{1}{R_E}$$

$$R_{iz} = 35 \Omega$$

3. Zadatak


Za kolo sa slike odrediti:

a) Prenosnu funkciju $T(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$;

b) Jednosmerno pojačanje;

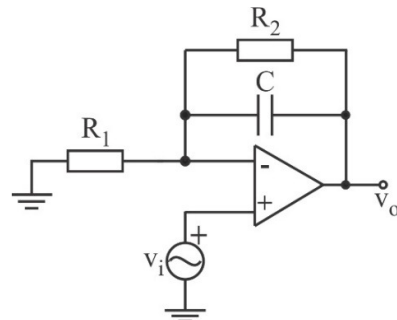c) Graničnu frekvenciju.

Poznato je: $R_1 = R_2 = R = 10 \text{ k}\Omega$; $C = 10 \text{ nF}$.



$$\frac{v_1}{R_1} + \frac{v_1 - v_o}{R_2} + s \cdot C \cdot (v_1 - v_o) = 0$$

$$v_1 = v_i$$

$$T(s) = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_1 + R_2 + s \cdot C \cdot R_1 \cdot R_2}{R_1 + s \cdot C \cdot R_1 \cdot R_2}$$

$$T(s) = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{1 + s \cdot C \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}}{1 + s \cdot C \cdot R_2}$$

Ovaj filter je **propusnik niskih frekvencija** jer kada frekvencija teži nuli pojačanje teži konačnoj vrednosti, a kada frekvencija teži beskonačnosti pojačanje teži nuli. Za propusnik niskih frekvencija nominalno pojačanje, T_o , se dobija za $s=0$.

$$T(s) = T_o \cdot \frac{1 + \frac{s}{\omega_z}}{1 + \frac{s}{\omega_p}}$$

Nominalno pojačanje je i jednosmerno pojačanje $T_o = \frac{R_2 + R_1}{R_1} = 2$

$$\text{Frekvencija pola } \omega_p = \frac{1}{C \cdot R_2} = 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\text{Frekvencija nule } \omega_z = \frac{1}{C \cdot R_1 \parallel R_2} = 2 \cdot 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

Amplitudska karakteristika se dobija kao moduo prenosne funkcije koja:

$$|T(j\omega)| = \left| T_o \cdot \frac{1 + \frac{j \cdot \omega}{\omega_z}}{1 + \frac{j \cdot \omega}{\omega_p}} \right| = |T_o| \cdot \frac{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_z}\right)^2}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)^2}}$$

Granična frekvencija, ω_{3dB} , je frekvencija na kojoj je moduo pojačanje manji $\frac{1}{\sqrt{2}}$ puta u odnosu na nominalno pojačanje.

$$|T(j\omega_{3dB})| = |T_o| \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1 + \left(\frac{\omega_{3dB}}{\omega_z}\right)^2}{1 + \left(\frac{\omega_{3dB}}{\omega_p}\right)^2} = \frac{1}{2}$$

$$\omega_{3dB} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\omega_z^2} - \frac{2}{\omega_p^2}}} = \sqrt{2} \cdot \omega_p = 1,41 \cdot 10^4 \frac{rad}{s}$$


4. Zadatak

U kolu oscilatora prikazanog na slici poznato je:


$$R = 1 \text{ k}\Omega \quad C = 10 \text{ nF} \quad R_1 = 1 \text{ k}\Omega.$$

Operacioni pojačavač je idealan. Odrediti:

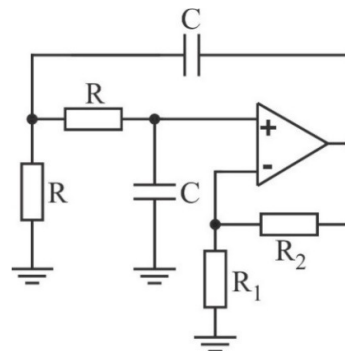- Kružno pojačanje
- Frekvenciju oscilacija
- Vrednost otpornika R_2 pri kojoj nastaju oscilacije.



Rešenje:

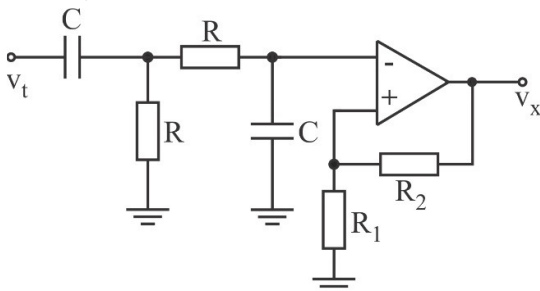

$$\frac{V_1}{R} + s \cdot C \cdot (V_1 - V_t) + (V_1 - V_2) \cdot \frac{1}{R} = 0$$

$$V_2 \cdot s \cdot C + \frac{1}{R} \cdot (V_2 - V_1) = 0$$

$$V_3 \cdot \frac{1}{R_1} + (V_3 - V_x) \cdot \frac{1}{R_2} = 0$$

$$V_2 = V_3$$

$$A \cdot B = \frac{V_x}{V_t} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{s \cdot C \cdot R}{1 + 3 \cdot s \cdot C \cdot R + (s \cdot C \cdot R)^2}$$

$$A \cdot B(j\omega) = \frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{j \cdot \omega \cdot C \cdot R}{1 + 3 \cdot j \cdot \omega \cdot C \cdot R - \omega^2 \cdot (C \cdot R)^2}$$

Prema Barkhausenovom uslovu oscilovanja neophodan uslov da nastupe oscilacije je da kružno pojačanje iznosi 1.

$$A \cdot B(j\omega) = 1$$

$$\frac{R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{j \cdot \omega \cdot C \cdot R}{1 + 3 \cdot j \cdot \omega \cdot C \cdot R - \omega^2 \cdot (C \cdot R)^2} = 1$$

$$1 + 3 \cdot j \cdot \omega \cdot C \cdot R - \omega^2 (C \cdot R)^2 - \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) \cdot j \cdot \omega \cdot C \cdot R = 0$$

Da bi ova jednačina bila ispunjena neophodno neophodno je da zbir realnih sabiraka bude jednak nuli i da zbir imaginarnih sabiraka bude jednak nuli. Odavde se dobijaju dve jednačine. Iz jedne od njih dobijamo uslov oscilovanja a iz druge frekvenciju oscilovanja.

$$1 - \omega^2 (C \cdot R)^2 = 0$$

$$3 \cdot j \cdot \omega \cdot C \cdot R - \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) \cdot j \cdot \omega \cdot C \cdot R = 0$$

$$\omega_o = \frac{1}{R \cdot C}$$

Frekvencija oscilovanja

$$\omega_o = \frac{10^5}{1,6} = 10^5 \frac{rad}{s}$$

$$\frac{R_2}{R_1} = 2$$

Uslov oscilovanja

$$R_2 = 2 \text{ k}\Omega$$