

Obrada audio signala pismeni ispit

1. Prenosna funkcija Butterworth-ovog filtra propusnika niskih frekvencija je data izrazom

$$H(s) = \frac{1}{s^4 + 2.6131s^3 + 3.4142s^2 + 2.6131s + 1}$$


Nacrtati amplitudsku karakteristiku i realizovati filter u obliku lestvičaste LC mreže bez gubitaka. Otpornosti generatora i potrošača iznose $R_G = R_P = 1 \Omega$. Nacrtati šemu filtra.

2. Prenosna funkcija Butterworth-ovog filtra propusnika niskih frekvencija sa graničnom frekvencijom $f_p = 1000$ Hz, maksimalnim slabljenjem u propusnom opsegu $a_{max} = 3$ dB i minimalnim slabljenjem u nepropusnom opsegu ($f_s = 2000$ Hz) $a_{min} = 30$ dB je data izrazom

$$H(s) = \frac{9.9144 \cdot 10^{18}}{(s^2 + 3.893 \cdot 10^3 s + 3.9674 \cdot 10^7)(s^2 + 1.0192 \cdot 10^4 s + 3.9674 \cdot 10^7)(s + 6.2987 \cdot 10^3)}$$

Dobijenu prenosnu karakteristiku realizovati u obliku aktivnog RC fitra sa kaskadnom spregom sekcija prvog i drugog reda i nacrtati šemu filtra.

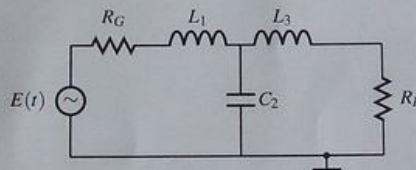3. Na slici je prikazana pasivna realizacija prototipske funkcije filtra propusnika niskih frekvencija. Ako je $R_G = R_P = 1$,



$$L_1 = 3.03077, C_2 = 0.7683, L_3 = 3.03077,$$

- (a) primenom NF \rightarrow PO transformacije realizovati filter propusnik opsega frekvencija. Granične frekvencije propusnog opsega iznose $f_1 = 10$ kHz, $f_2 = 15$ kHz, granične frekvencije nepropusnog opsega iznose $f_3 = 7$ kHz $f_4 = 20$ kHz; $R_G = R_P = 1$ k Ω . Nacrtati šemu filtra.
4. Odrediti prenosnu funkciju Butterworth-ovog filtra propusnika niskih frekvencija čija amplitudska karakteristika zadovoljava sledeće zahteve: $\Omega_p = 1$, $A_{max} = 3$ dB, $\Omega_s = 2$, $A_{min} = 12$ dB.
5. Za zvučnik otpornosti 6Ω odrediti sve elemente i nacrtati trojpasnu skretnicu sa graničnim frekvencijama 450 Hz i 4,3 kHz koristeći prenosnu funkciju Butterworthovog filtra $H(s) = \frac{1}{s^2 + 1.4142s + 1}$.

OAS Feb. 2017.

$$21) \quad H(s) = \frac{1}{s^4 + 2.6131s^3 + 3.4142s^2 + 2.6131s + 1}$$

$$\begin{aligned} \Gamma(s)\Gamma(-s) &= 1 - H(s)H(-s) = 1 - \frac{1}{s^4 + 2.6131s^3 + 3.4142s^2 + 2.6131s + 1} \cdot \frac{1}{s^4 - 2.6131s^3 + 3.4142s^2 - 2.6131s + 1} \\ &= \frac{D_{OAE}(s) \cdot D_{OAE}(-s) - 1}{D_{OAE}(s) \cdot D_{OAE}(-s)} = \frac{1}{s^8} \\ &= \frac{s^4 \cdot (-s)^4}{D_{OAE}(s) \cdot D_{OAE}(-s)} \Rightarrow \Gamma(s) = \frac{s^4}{s^4 + 2.6131s^3 + 3.4142s^2 + 2.6131s + 1} \end{aligned}$$


$$Z_{ab} = R_g \frac{1 + \Gamma(s)}{1 - \Gamma(s)} = \frac{1 + \frac{s^4}{D_{OAE}(s)}}{1 - \frac{s^4}{D_{OAE}(s)}} = \frac{D_{OAE}(s) + s^4}{D_{OAE}(s) - s^4}$$

$$Z_{ab} = \frac{2s^4 + 2.6131s^3 + 3.4142s^2 + 2.6131s + 1}{2.6131s^3 + 3.4142s^2 + 2.6131s + 1}$$

$$Z_{ab} = 0.7654s + \frac{1.4143s^2 + 1.8477s + 1}{2.6131s^3 + 3.4142s^2 + 2.6131s + 1}$$

$$= 0.7654s + \frac{1}{1.8477s + \frac{0.7652s + 1}{1.4143s^2 + 1.8477s + 1}}$$
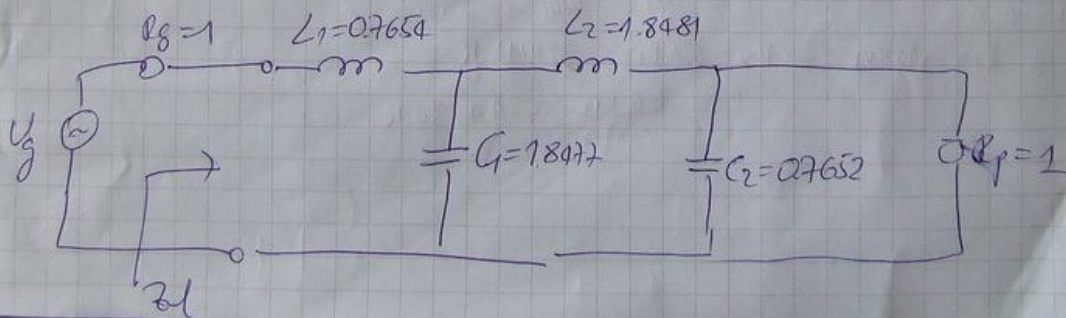
$$= 0.7654s + \frac{1}{1.8477s + \frac{1}{1.8481s + \frac{1}{0.7652s + 1}}}$$



2) $f_g = 1000 \text{ Hz}$, $q_{\text{max}} = 3 \text{ dB}$, $f_s = 2000 \text{ Hz}$, $q_{\text{min}} = 30 \text{ dB}$



$$H(s) = \frac{3.9674 \cdot 10^7}{(s^2 + 3.893 \cdot 10^3 s + 3.9674 \cdot 10^7)} \cdot \frac{3.8674 \cdot 10^7}{(s^2 + 1.0192 \cdot 10^4 s + 3.9674 \cdot 10^7)} \cdot \frac{6.2987 \cdot 10^7}{s + 6.2987 \cdot 10^3}$$

$$H_2(s) = \frac{K \cdot \frac{1}{RC}}{s^2 + s \left[(3-K) \frac{1}{RC} \right] + \frac{1}{RC^2}}$$

Za obe sekcije drugog reda je $\frac{1}{RC^2} = 3.9674 \cdot 10^7$

za $C = 100 \text{ nF}$

$$R = \frac{1}{C \sqrt{3.9674 \cdot 10^7}} = 1.5876 \text{ k}\Omega$$

$$(3-K) \frac{1}{RC} = 3.893 \cdot 10^3$$

g

$$(3-K) \frac{1}{RC} = 1.0192 \cdot 10^4$$

$$K_1 = 2.3819$$

$$K_2 = 1.3819$$

$$K = 1 + \frac{R_B}{R_A} \Rightarrow R_B = (K-1)R_A$$

za $R_A = 10 \text{ k}\Omega$

$$R_{01} = 13.819 \text{ k}\Omega$$

$$R_{02} = 3.819 \text{ k}\Omega$$

Sekcija prvog reda

$$H_1(s) = \frac{1/RC}{s + 1/RC} = \frac{6.2987 \cdot 10^7}{s + 6.2987 \cdot 10^3}$$

$$\frac{1}{RC} = 6.2987 \cdot 10^3$$

za $C = 100 \text{ nF}$


$$R = \frac{1}{C \cdot 6.2987 \cdot 10^3} = 1.5876 \text{ k}\Omega$$

$$K_{\text{tot}} = K_1 \cdot K_2 = 3.2917; \quad G_{\text{tot}} = \frac{K_{\text{tot}}}{G_{\text{tot}}} = 3.2917$$


za $R_{12} = 10 \text{ k}\Omega \Rightarrow R_x = G_{\text{tot}} R_{12} = 32.917 \text{ k}\Omega$

$$R_y = \frac{G_{\text{tot}} R_{12}}{G_{\text{tot}} - 1} = 14.36 \text{ k}\Omega$$

12

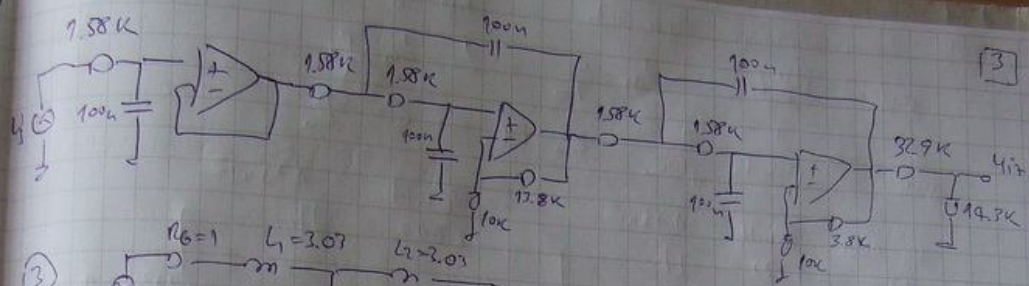


$287 \cdot 10^3$
 $2987 \cdot 10^3$

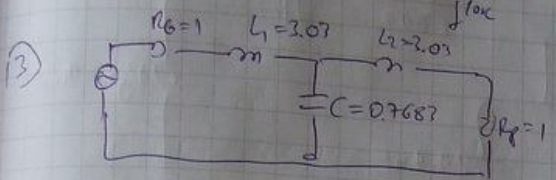

$f_{p1} = 10k$ $f_{p2} = 7k$ $f_{p1} \cdot f_{p2} = 150 \cdot 10^6 \neq f_{z1} \cdot f_{z2} = 140 \cdot 10^6$
 $f_{z1} = 15k$ $f_{z2} = 20k$

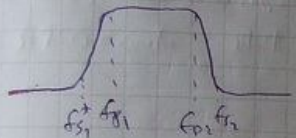$f_{SA} = \frac{f_{p1} \cdot f_{z1}}{f_{z2}} = \frac{150 \cdot 10^6}{20 \cdot 10^3} = 7.5 \text{ kHz}$




$\omega_0 = 2\pi \sqrt{f_{p1} f_{z1}} = 2\pi \cdot \sqrt{150} \cdot 10^3 = 76 \text{ 953 rad/s (12.2 kHz)}$



$B = 2\pi \cdot (f_{z2} - f_{p1}) = 10000\pi = 31 \text{ 416 rad/s}$

$-NF \rightarrow p_0 / s = \frac{s^2 + \omega_0^2}{Bs}$

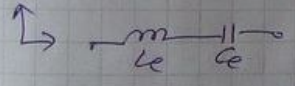$LS \rightarrow L \frac{s^2 + \omega_0^2}{Bs} = \frac{Ls}{B} + \frac{L\omega_0^2}{Bs} = Le s + \frac{1}{Ce s}$
 $Le = L/B = 96448 \cdot 10^{-5}$
 $Ce = \frac{B}{L\omega_0^2} = 1.7509 \cdot 10^{-6}$



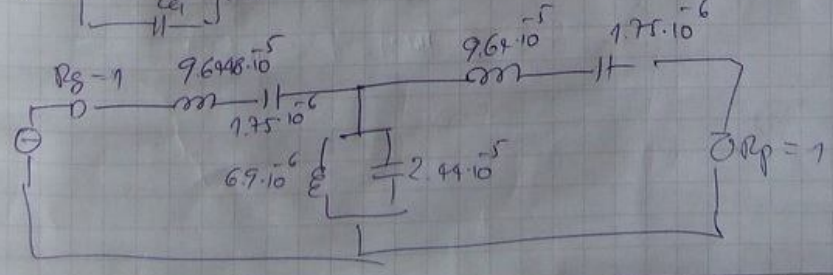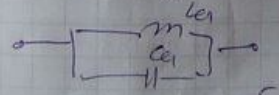$C = \frac{1}{sC + \frac{1}{sCe_1}} = \frac{1}{\frac{sC}{B} + \frac{C\omega_0^2}{Bs}} = \frac{1}{sCe_1 + \frac{1}{sCe_1}}$
 $Ce_1 = \frac{C}{B} = 2.4456 \cdot 10^{-5}$
 $Le_1 = \frac{B}{C\omega_0^2} = 6.9051 \cdot 10^{-6}$




Slika 1:
 ziti preko Heaviside
 slacevu transformu
 b) H₂
 oluciju signala
 0 < t < 10
 10 < t < 60
 > 60
 rjeovog reda za p
 0 < t < 3
 3 < t < 6 i nacrt
 < t < 12
 spektar periodičn.
 mosna funkcija.

prilo de-normalizacije otpornosti: $R_p = R_g = 1k\Omega$

$\rightarrow m \cdot j\omega L \rightarrow j\frac{\omega}{R_0} L \Rightarrow L_n = \frac{L}{R_0} \Rightarrow L = L_n \cdot R_0$

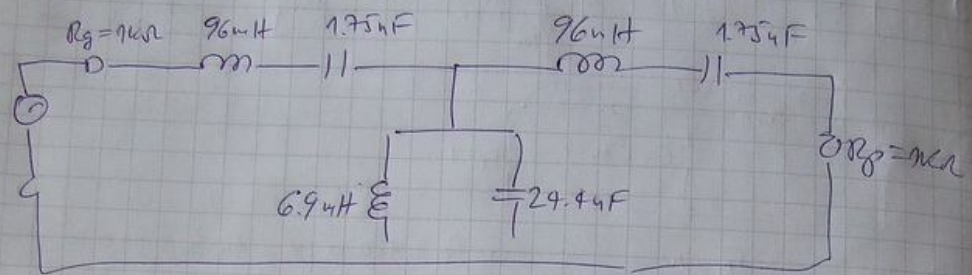$\frac{1}{j\omega C} \rightarrow \frac{1}{j\omega C R_0} = \frac{1}{j\omega C_n} \quad C_n = C R_0 \Rightarrow C = \frac{C_n}{R_0}$



$|H|^2 = \frac{1}{1 + \epsilon^2 \omega^{2N}}$ $\omega = 1 = \omega_0$ $A_{max} = 3dB \Rightarrow A_{max} = ?$

$|H| =$ $A = -20 \log_{10} A_{max} \Rightarrow A_{max} = 0.707$


$0.707 = \frac{1}{1 + \epsilon^2} \Rightarrow \epsilon = 1$ $\omega = A_{min} = 12dB \quad A_{min} = 0.2512$

$\omega = \omega_s = 2 \quad 0.2512 \geq \frac{1}{1 + \epsilon^2 \omega^{2N}} = 0.0631 \Rightarrow 1 + 2^{2N} > 15.84$

$\Rightarrow N \geq 2$

$|H|^2 = \frac{1}{1 + \omega^4}$ $s = j\omega$
 $s^2 = -\omega^2$
 $s^4 = \omega^4$

$H(s)H(-s) = \frac{1}{1 + s^4}$

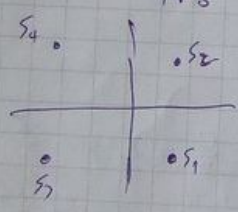

$s^4 + 1 = 0 \Rightarrow s^4 = -1 = e^{-j\pi + j2k\pi}$

$s_{1,2,3,4} = e^{-j\frac{\pi}{4} + j\frac{k\pi}{2}}$

$k=0: s_1 = e^{-j\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2} = 0.707 - j0.707$

$k=1: s_2 = e^{j\frac{\pi}{4}} = 0.707 + j0.707$

$k=2: s_3 = e^{-j\frac{3\pi}{4}} = -0.707 - j0.707$

$k=3: s_4 = e^{j\frac{3\pi}{4}} = -0.707 + j0.707$

$H(s)H(-s) = \frac{1}{(s-s_1)(s-s_2)(s-s_3)(s-s_4)} \Rightarrow H(s) = \frac{K}{(s-s_3)(s-s_4)} = \frac{K}{s^2 + 9.4145s + 1}$

$\omega = 1 \text{ rad/s} \text{ je } |H(j\omega)| = 1 \Rightarrow K = 1$

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1} = \frac{1/\sqrt{2}s}{1 + \frac{s^2+1}{\sqrt{2}s}}$$

$$y_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}s}$$


ima ugle u $s \rightarrow \infty$

$$y_{22} = \frac{s^2+1}{\sqrt{2}s} = \frac{1}{\sqrt{2}}s + \frac{1}{\sqrt{2}s}$$


$$NF \rightarrow VF \quad s \rightarrow \frac{1}{s}$$

$$-\frac{m}{L} \delta L \rightarrow \frac{m}{L} = \frac{1}{sC_e} \quad ; C_e = 1/L$$

$$-\frac{1}{C} \frac{1}{sC} \rightarrow \frac{s}{C} = sL_e \quad ; L_e = 1/C$$

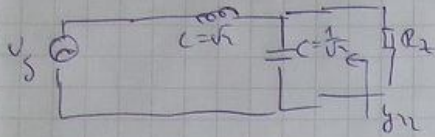

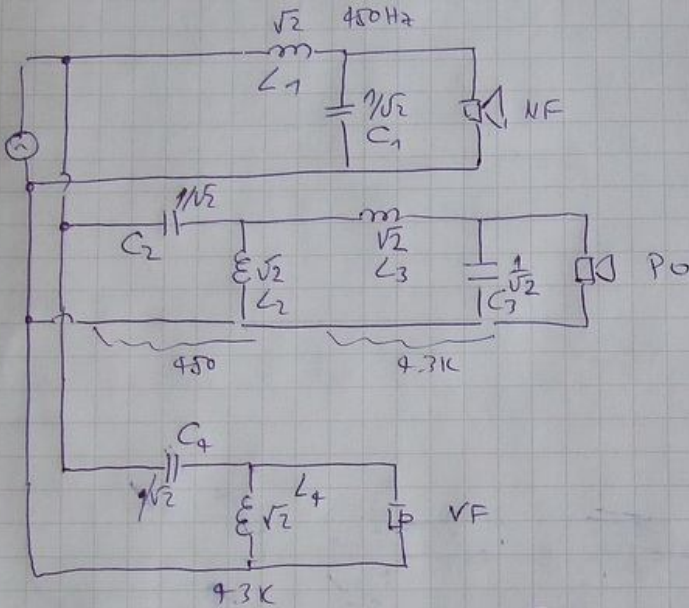ka 1:
eaviside
nsforma
b) H₂
nala
0
0
oda za p
i nacr
eriodičj
nkija



$$L = \frac{L_n \cdot R_0}{\omega_0} \quad ; R_0 = 60 \Omega$$

$$C = \frac{C_n}{\omega_0 R_0}$$

$$z_1 \quad \omega_0 = (450 \text{ Hz}) = 2827 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$L_1 = \frac{\sqrt{2} \cdot 6}{\omega_0} = 3 \mu\text{H}$$

$$C_1 = 41.7 \text{ nF}$$

$$C_2 = C_1 \quad L_2 = L_1$$

$$z_2 \quad \omega_0 = (4300 \text{ Hz}) = 27018 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$L_3 = 314 \text{ nH} = L_4$$

$$C_3 = 9.3 \text{ pF} = C_4$$