



## OSNOVI ELEKTRONIKE

Zadaci

1. Za diodno kolo sa Sl. 1 odrediti i nacrtati zavisnost:

a) izlaznog napona,  $V_i$ , i

b) ulazne struje,  $I_u$ , u funkciji ulaznog napona  $V_u$ .


Ulazni napon se kreće u opsegu od  $-15V$  do  $15V$ .

Poznato je:

$$R_1=R_2=R_3=1k\Omega, V_3=1V$$

Parametri modela Zener diode su:

$$V_{D0}=0.8V, r_d=0\Omega, V_{Z0}=3.1V, r_z=0\Omega.$$

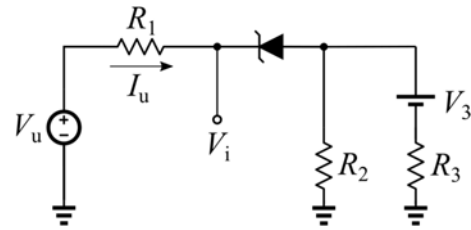


Sl. 1

Dioda vodi u direktnom smeru za  $-15V \leq V_u < 0.3V$  (5%)

$$V_i = \frac{R_3 || R_2}{R_3 || R_2 + R_1} V_u + \frac{R_1 || R_2}{R_1 || R_2 + R_3} V_3 + \frac{R_1}{R_2 || R_3 + R_1} (-V_{D0})$$

$$= \frac{1}{3} V_u - 0.2[V] \quad (5\%)$$
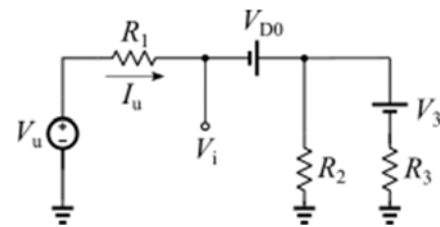
$$I_u = \frac{1}{R_1} (V_u - V_i) = \frac{2}{3} V_u + 0.2[mA] \quad (5\%)$$




(5%)

Dioda ne vodi za  $-0.3V \leq V_u < 3.6V$ , (5%)

$$V_i = V_u[V] \quad (5\%)$$

$$I_u = 0[mA] \quad (5\%)$$

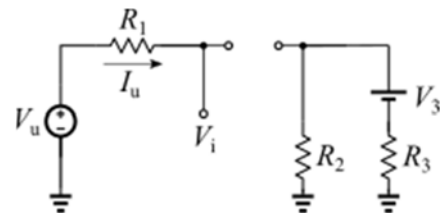


(5%)

Dioda vodi u proboju za  $3.6V \leq V_u \leq 15V$ , (5%)


$$V_i = \frac{R_3 || R_2}{R_3 || R_2 + R_1} V_u + \frac{R_1 || R_2}{R_1 || R_2 + R_3} V_3 + \frac{R_1}{R_2 || R_3 + R_1} V_{Z0}$$

$$= \frac{1}{3} V_u + 2.4[V] \quad (5\%)$$

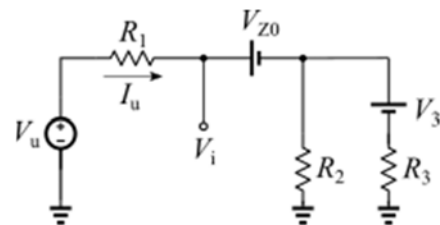
$$I_u = \frac{1}{R_1} (V_u - V_i) = \frac{2}{3} V_u - 2.4[mA] \quad (5\%)$$



(5%)

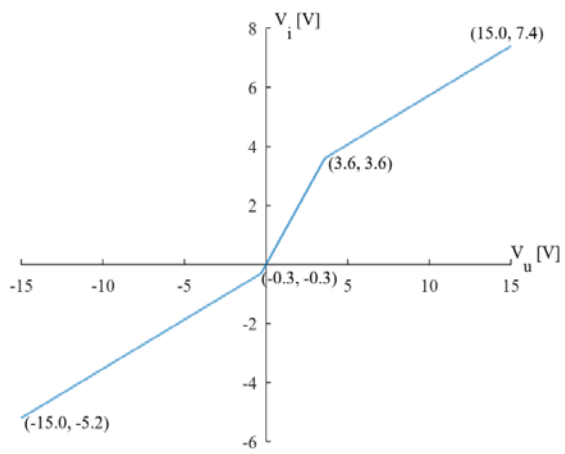

**20%**

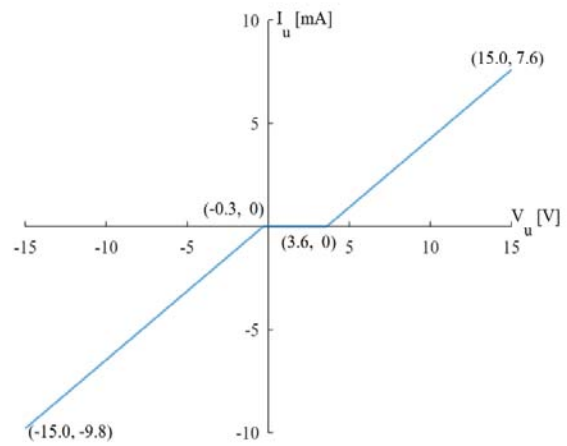

**20%**

2. Za pojačavač sa Sl. 2 odrediti:

- jednosmerni napon na emitoru tranzistora,  $V_E$ ,
- naponsko pojačanje,  $A_n = v_p/v_u$  i
- ulaznu otpornost,  $R_{ul}$ .

Poznato je:


$$R_B = 100\text{k}\Omega, R_E = 1\text{k}\Omega, R_u = 1\text{k}\Omega, R_p = 10\text{k}\Omega,$$

$$V_T = 26\text{mV}, V_{CC} = 12\text{V}.$$

Parametri tranzistora su:


$$\beta = 100, V_{BE} = 0.7\text{V}.$$

Smatrati da su kapacitivnosti sprežnih kondenzatora,  $C_S$ , izuzetno velike.

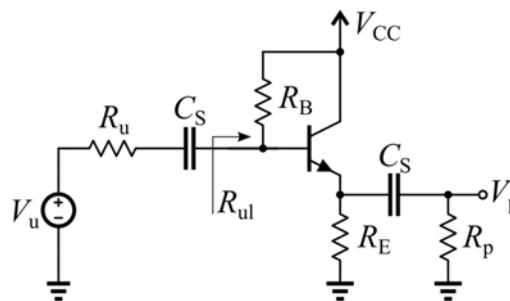

Sl. 2

a)

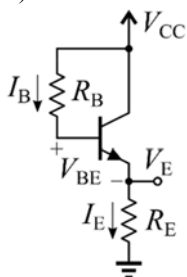

$$V_{CC} = R_B I_B + V_{BE} + R_E I_E$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (1 + \beta)R_E} = 56.22\mu\text{A} \quad (5\%)$$

$$I_E = (1 + \beta)I_B = 5.68\text{mA}$$

$$V_E = R_E I_E = 5.68\text{V} \quad (5\%)$$


(Šema: 5%)

b)

$$I_C = \beta I_B = 5.62\text{mA}$$

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = 216.15\text{mS} \quad (5\%)$$
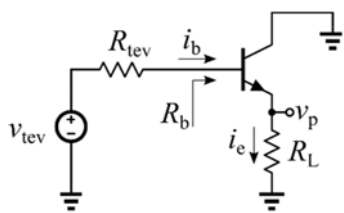
$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{V_T}{I_B} = 462.47\Omega \quad (5\%)$$



$$R_{tev} = R_B \parallel R_u = 990.1\Omega \quad (5\%)$$

$$v_{tev} = \frac{R_B}{R_B + R_u} v_u \quad (5\%)$$

$$R_L = R_E \parallel R_p = 909.09\Omega \quad (5\%)$$

$$R_b = r_\pi + (1 + \beta)R_L = 92.28\text{k}\Omega \quad (10\%)$$

(Šema: 5%)

$$v_p = R_L i_e \quad (5\%)$$

$$i_e = \beta i_b + i_b = (\beta + 1)i_b \quad (5\%)$$

$$v_{tev} = (R_{tev} + R_b)i_b \quad (10\%)$$

$$A_n = \frac{v_p}{i_e} \cdot \frac{i_e}{i_b} \cdot \frac{i_b}{v_{tev}} \cdot \frac{v_{tev}}{v_u} = R_L \cdot (1 + \beta) \cdot \frac{1}{R_{tev} + R_b} \cdot \frac{R_B}{R_B + R_u} = 0.975 \quad (10\%)$$

$$\text{c) } R_{ul} = R_B \parallel R_b = 48\text{k}\Omega \quad (15\%)$$


3. Za filtarsko kolo sa Sl. 3 odrediti:

- Prenosnu funkciju  $H_A(s) = V_A/V_u$ ,
- Prenosnu funkciju  $H_B(s) = V_B/V_u$ ,
- Prenosnu funkciju  $H_C(s) = V_C/V_u$  i
- Tipove filtara realizovanih prenosnim funkcijama  $H_A$ ,  $H_B$  i  $H_C$ .

Poznato je:

$R = 1\text{k}\Omega$ ,  $C = 10\text{nF}$ .

Operacioni pojačavači su idealni.

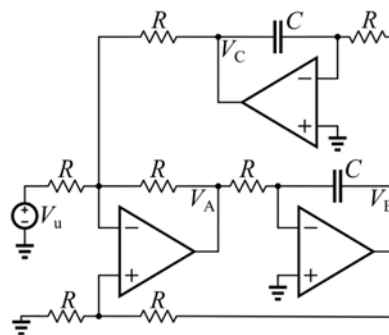

Sl. 3

Neka je  $\tau = RC = 10\mu\text{s}$

Za ulazne priključke operacionih pojačavača važi:

$$V_1 = V_2 \quad (5\%)$$

$$V_3 = 0 \quad (5\%)$$

$$V_4 = 0 \quad (5\%)$$


Jednačine čvorova 1, 2, 3 i 4 su (10% po jednačini):

$$\frac{V_1 - V_u}{R} + \frac{V_1 - V_A}{R} + \frac{V_1 - V_C}{R} = 0 \quad / \cdot R \Rightarrow 3V_1 - V_A - V_C = V_u$$

$$\frac{V_2}{R} + \frac{V_2 - V_B}{R} = 0 \quad / \cdot R \Rightarrow 2V_1 - V_B = 0$$

$$\frac{V_3 - V_A}{R} + sC(V_3 - V_B) = 0 \quad / \cdot R \Rightarrow V_A + s\tau V_B = 0$$
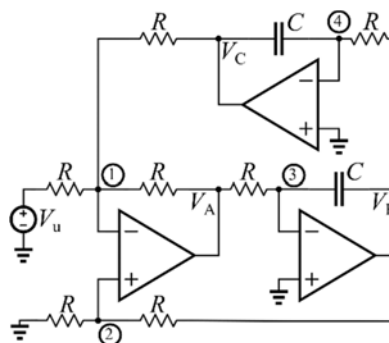
$$\frac{V_4 - V_B}{R} + sC(V_4 - V_C) = 0 \quad / \cdot R \Rightarrow V_B + s\tau V_C = 0$$



a) Rešavanjem sistema po  $V_A$ , dobija se:

$$H_A(s) = \frac{V_A}{V_u} = -\frac{s^2\tau^2}{s^2\tau^2 + \frac{3s\tau}{2} + 1} = -\frac{\frac{s^2}{10^{10}}}{\frac{s^2}{10^{10}} + \frac{3s}{2 \cdot 10^5} + 1} \quad (10\%)$$

b)

$$V_A + s\tau V_B = 0 \Rightarrow \frac{V_B}{V_A} = -\frac{1}{s\tau}$$

$$H_B(s) = \frac{V_B}{V_u} = \frac{V_B}{V_A} \cdot \frac{V_A}{V_u} = -\frac{H_A(s)}{s\tau} = \frac{s\tau}{s^2\tau^2 + \frac{3s\tau}{2} + 1} = \frac{\frac{s}{10^5}}{\frac{s^2}{10^{10}} + \frac{3s}{2 \cdot 10^5} + 1} \quad (10\%)$$

c)

$$V_B + s\tau V_C = 0 \Rightarrow \frac{V_C}{V_B} = -\frac{1}{s\tau}$$

$$H_C(s) = \frac{V_C}{V_u} = \frac{V_C}{V_B} \cdot \frac{V_B}{V_u} = -\frac{H_B(s)}{s\tau} = -\frac{1}{s^2\tau^2 + \frac{3s\tau}{2} + 1} = -\frac{1}{\frac{s^2}{10^{10}} + \frac{3s}{2 \cdot 10^5} + 1} \quad (10\%)$$

d) Sve tri funkcije su funkcije drugog reda.

- $H_A$  je filter propusnik **visokih** učestanosti, zbog člana sa  $s^2$  u brojiocu. (5%)
- $H_B$  je filter propusnik **opsega** učestanosti, zbog člana sa  $s$  u brojiocu. (5%)
- $H_C$  je filter propusnik **niskih** učestanosti, zbog konstante u brojiocu. (5%)

4. Za regulator sa Sl. 4 odrediti:

- a) jednosmerni napon na gejtu tranzistora,  $V_G$
- b) parametre za male signale,  $g_m$  i  $r_o$ , i
- c) izlaznu otpornost  $R_o$ .

Poznato je:

$R_1=10\text{k}\Omega$ ,  $R_2=15\text{k}\Omega$ ,  $V_{REF}=1\text{V}$  i  $V_{DD}=3.3\text{V}$ .


Tranzistor ima sledeće parametre:

$V_{TH}=0.35\text{V}$ ,  $A=1.6\text{mA/V}^2$ ,  $V_A=50\text{V}$ .

Operacioni pojačavač ima sledeće parametre:

$A_0=10^3\text{ V/V}$ ,  $R_{ul} \rightarrow \infty\Omega$ ,  $R_{iz} \rightarrow 0\Omega$ .

Za jednosmerni režim smatrati da  $A_0 \rightarrow \infty\text{ V/V}$ .

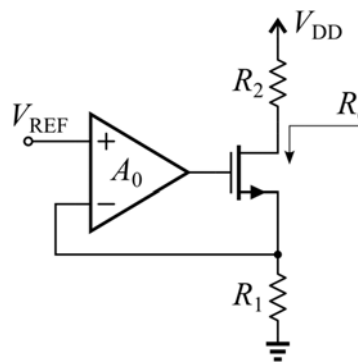

Sl. 4

a) i b)

(10%)  $V_S = V_{REF} = 1\text{V}$

(10%)  $I_D = \frac{V_S}{R_1} = 100\mu\text{A}$

(10%)  $V_{ov} = \sqrt{\frac{I_D}{A}} = 250\text{mV}$


(5%)  $g_m = 2AV_{ov} = 800\mu\text{S}$

(5%)  $r_o = \frac{V_A}{I_D} = 500\text{k}\Omega$

(5%)  $V_{GS} = V_{TH} + V_{ov} = 0.6\text{V}$

(5%)  $V_G = V_{GS} + V_S = 1.6\text{V}$

c)

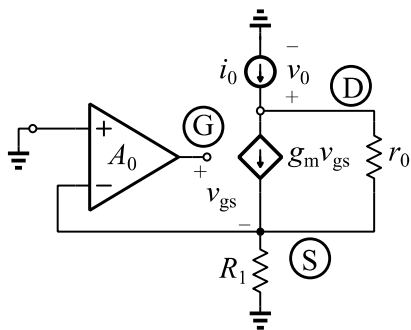

(10%)  $i_0 = \frac{v_0 - v_s}{r_o} + g_m v_{gs}$

(10%)  $i_0 = \frac{v_s}{R_1}$

(10%)  $v_g = -A_0 v_s$

---

(10%)  $R_o = r_o + (1 + g_m r_o (1 + A_0)) R_1 = 4.005\text{G}\Omega$

(Šema: 10%)