



## OSNOVI ELEKTRONIKE

**Zadaci**

**1.** Za diodno kolo sa Sl. 1 odrediti i nacrtati zavisnost:


- a) izlaznog napona,  $V_i$ , i  
b) ulazne struje,  $I_u$ , u funkciji ulaznog napona  $V_u$ .

Poznato je:

$R_1=1k\Omega$ ,  $R_2=2k\Omega$ ,  $V_2=3V$  i  $-12V \leq V_u \leq 12V$ .

Parametri modela diode su:

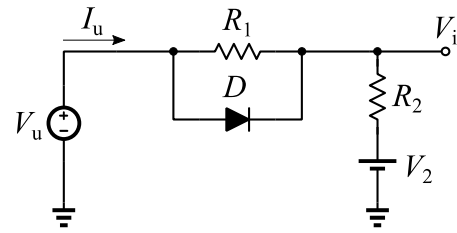$V_{D0}=0.6V$ ,  $r_d=0\Omega$ .

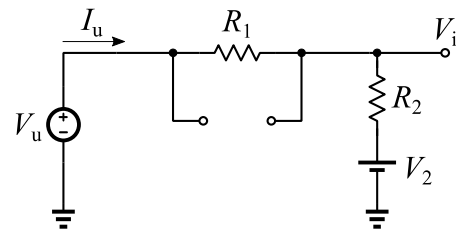


Sl. 1

Dioda ne vodi za  $-12V \leq V_u < V_i + V_{D0} = 4.8V$ , **10%**

$$V_i = \frac{R_2}{R_2+R_1} V_u + \frac{R_1}{R_1+R_2} V_2 = \frac{2}{3} V_u + 1 [V] \quad \mathbf{5\%}$$




$$I_u = \frac{1}{R_2} (V_i - V_2) = \frac{1}{3} V_u - 1 [mA] \quad \mathbf{5\%}$$

**10%**

Dioda vodi za  $V_i + V_{D0} = 4.8V \leq V_u < 12V$ , **10%**

$$V_i = V_u - V_{D0} = V_u - 0.6 [V] \quad \mathbf{5\%}$$

$$I_u = \frac{1}{R_2} (V_i - V_2) = \frac{1}{2} V_u - 1.8 [mA] \quad \mathbf{5\%}$$

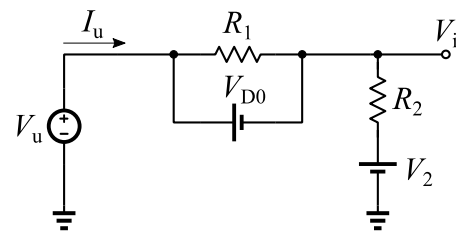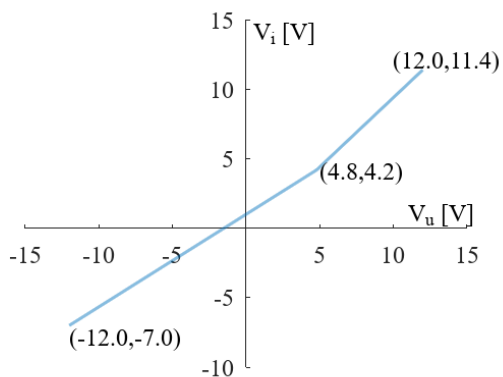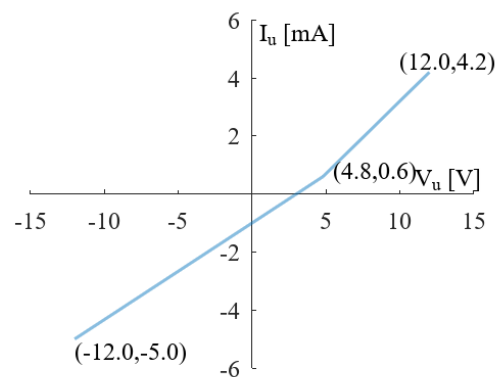**10%****20%****20%**

**2. Za pojačavač sa Sl. 2 odrediti:**


- a) parametre modela za male signale,  $g_m$ ,  $r_o$  i  $\mu$ ,
- b) naponsko pojačanje,  $A_n = v_i/v_u$ ,
- c) ulaznu otpornost,  $R_{ul}$  i
- d) izlaznu otpornost,  $R_{iz}$ .

Poznato je:

$R_1=300\text{k}\Omega$ ,  $R_2=200\text{k}\Omega$ ,  $R_3=2\text{k}\Omega$ ,  $R_4=0.5\text{k}\Omega$ ,  
 $R_u=100\Omega$ ,  $R_p=2\text{k}\Omega$ ,  $V_{DD}=5\text{V}$ .

Parametri tranzistora su:

$A=4\text{mA/V}^2$ ,  $V_{TH}=1\text{V}$ ,  $V_A=100\text{V}$ .

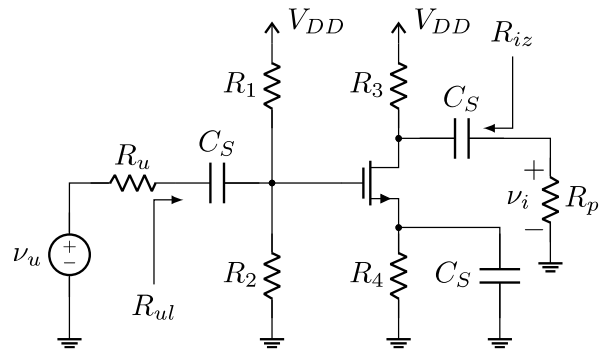

Sl. 2

(a)

(5%)  $V_G = \frac{R_2}{R_2 + R_1} V_{DD} = 2\text{ V}$

(5%)  $V_G = V_{GS} + I_D R_4$

$$V_G - V_{TH} = V_{GS} - V_{TH} + A (V_{GS} - V_{TH})^2 R_4$$

$$AR_4 V_{ov}^2 + V_{ov} - (V_G - V_{TH}) = 0$$


(5%)  $V_{ov} = 0.5\text{ V}$

(5%)  $I_D = AV_{ov}^2 = 1\text{ mA}$

(5%)  $g_m = 2AV_{ov} = \frac{2I_D}{V_{ov}} = 2\sqrt{AI_D} = 4\text{ mS}$

(5%)  $r_o = \frac{V_A}{I_D} = 100\text{ k}\Omega$

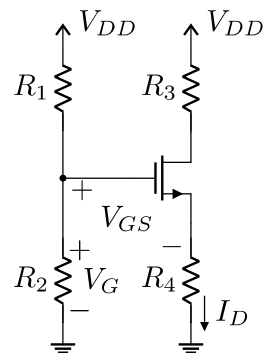(5%)  $\mu = g_m \cdot r_o = 400\text{ V/V}$



Šema za DC režim (5%)

(b)

(5%)  $R_G = R_1 || R_2 = 120\text{ k}\Omega$


(5%)  $R_{tev} = R_G || R_u = 99.92\ \Omega$

(5%)  $R_L = r_o || R_3 || R_p = 990.1\ \Omega$

(5%)  $v_{tev} = \frac{R_G}{R_G + R_u} v_u = 0.999 v_u$

(5%)  $v_i = -g_m v_{gs} \cdot R_L$

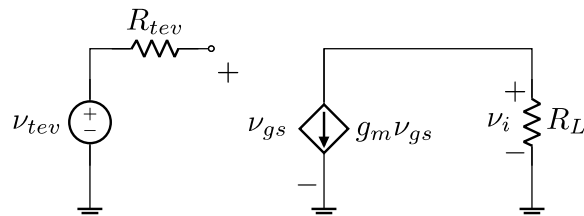
(5%)  $A_n = \frac{v_i}{v_u} = \frac{v_i}{v_{gs}} \cdot \frac{v_{gs}}{v_{tev}} \cdot \frac{v_{tev}}{v_u} =$   
 $= -g_m R_L \cdot \frac{R_G}{R_G + R_u} = -3.96\text{ V/V}$



Šema za male signale,  $A_n$  (5%)

(c)

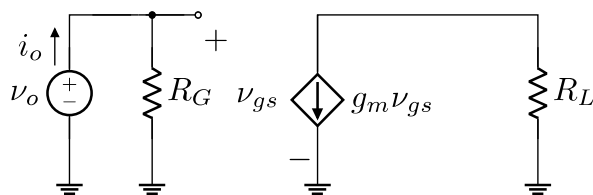(5%)  $v_o = i_o R_G \Rightarrow R_{ul} = \frac{v_o}{i_o} = R_G = 120\text{ k}\Omega$




Šema za male signale,  $R_{ul}$  (5%)

(d)

(5%)  $v_{gs} = v_g - v_s = 0\text{ V}$

(5%)  $v_o = i_o (R_3 || r_o) \Rightarrow$

$$R_{iz} = \frac{v_o}{i_o} = R_3 || r_o = 1.96\text{ k}\Omega$$

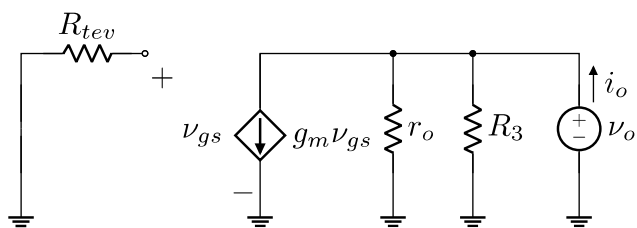

Šema za male signale,  $R_{iz}$  (5%)

3. Za diferencijalni pojačavač sa Sl. 2 odrediti:


- parametar za male signale,  $g_m$ , i jednosmernu vrednost izlaznog napona,  $V_I$ .
- diferencijalno pojačanje,  $A_d = v_i / (v_{u1} - v_{u2})$ ,
- pojačanje srednje vrednosti,  $A_c = 2v_i / (v_{u1} + v_{u2})$  i
- faktor potiskivanja srednje vrednosti,  $CMRR$ , ako je unutrašnja otpornost izvora konstantne struje  $R_0 = 10k$ .

Poznato je:

$$R_1 = R_2 = 2.5k\Omega, I_0 = 2mA, V_T = 25mV \text{ i } V_{CC} = 5V.$$

Parametri tranzistora su:
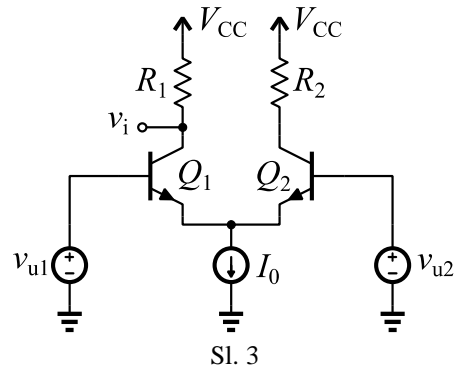
$$V_{BE1,2} = 0.6V, \beta_{1,2} \rightarrow \infty, V_{A1,2} \rightarrow \infty V.$$



a)


$$(5\%) \quad I_E = \frac{I_0}{2} = 1mA$$

$$(5\%) \quad I_C = \frac{\beta}{1 + \beta} I_E = 1mA,$$

$$(5\%) \quad g_m = \frac{I_C}{V_T} = 40mS,$$

$$(5\%) \quad V_I = V_{CC} - I_C R_1 = 2.5V$$

b)

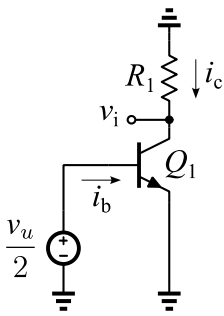


$$(10\%) \quad v_{u1} = -v_{u2} = \frac{v_u}{2}$$

$$(10\%) \quad A_d = \frac{v_i}{v_u} = \frac{v_i}{i_c} \cdot \frac{i_c}{i_b} \cdot \frac{i_b}{v_u} = -R_1 \cdot \beta \cdot \frac{1}{r_\pi} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{g_m R_1}{2} = 50V/V$$

(10%)

c)

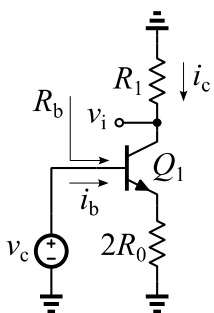

$$(10\%) \quad v_{u1} = v_{u2} = v_c$$

$$(10\%) \quad R_b = r_\pi + (1 + \beta) 2R_0$$

$$(10\%) \quad A_c = \frac{v_i}{v_c} = \frac{v_i}{i_c} \cdot \frac{i_c}{i_b} \cdot \frac{i_b}{v_{u1}} \cdot \frac{v_{u1}}{v_u} = -R_1 \cdot \beta \cdot \frac{1}{R_b} = -\frac{g_m R_1}{1 + 2g_m R_0} = -0.125V/V$$

(10%)

$$d) \quad (10\%) \quad CMRR = \left| \frac{A_d}{A_c} \right| = 400$$


4. Za oscilator sa Sl. 4 odrediti:

- frekvenciju oscilovanja,  $f_0$ , i
- uslov koji moraju ispuniti otpornosti  $R_1$  i  $R_2$  kako bi se oscilacije uspostavile.


Poznato je:

$R=10\text{k}\Omega$ ,  $C=10\text{nF}$

Operacioni pojačavači su idealni.

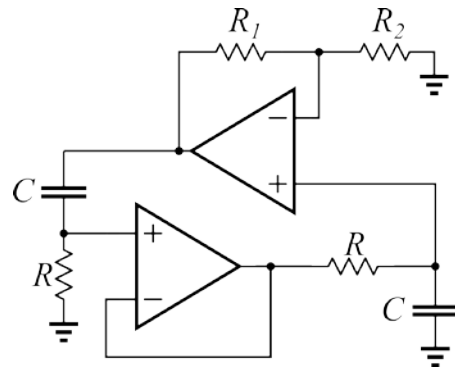

Sl. 4

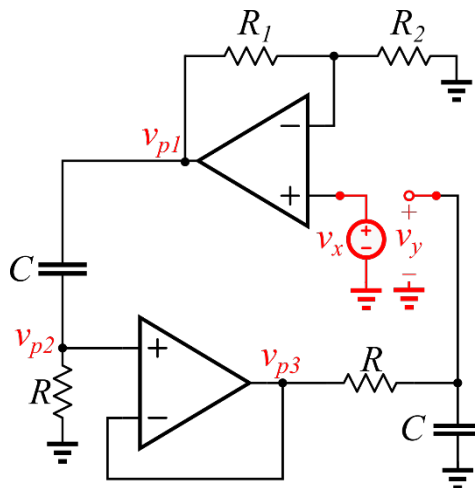

Izraz za kružno pojačanje:

$$AF(s) = \frac{v_y}{v_x} = \frac{v_y}{v_{p3}} \cdot \frac{v_{p3}}{v_{p2}} \cdot \frac{v_{p2}}{v_{p1}} \cdot \frac{v_{p1}}{v_x} = \frac{1}{R + \frac{1}{sC}} \cdot 1 \cdot \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot \frac{sRC}{(1 + sRC)^2} \quad (60\%)$$

Na frekvenciji oscilovanja  $\omega_0 = 2\pi f_0$  važi:

$$AF(j\omega_0) = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot \frac{j\omega_0 RC}{(1 + j\omega_0 RC)^2} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot \frac{j\omega_0 RC}{1 + 2j\omega_0 RC - (\omega_0 RC)^2} = 1 + j0$$

Odnosno,  $AF(j\omega_0)$  mora imati samo realni deo. Ovo se postiže ako je  $1 - (\omega_0 RC)^2 = 0$ , jer tada važi:

$$AF(j\omega_0) = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \cdot \frac{j\omega_0 RC}{2j\omega_0 RC} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) = 1$$

Iz prethodnog se dobija:

$$1 - (\omega_0 RC)^2 = 0 \Rightarrow f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC} = 1.59 \text{ kHz} \quad (20\%)$$

$$\frac{1}{2} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) = 1 \Rightarrow R_1 = R_2 \quad (20\%)$$