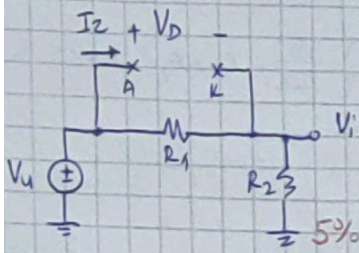


За непроводну диоду важи:



$$V_i = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_u = \frac{3}{4} V_u \quad 5\%$$

$$I_Z = 0 \quad 5\%$$


$$V_D = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_u = \frac{1}{4} V_u$$

Диода проводи директно за $V_D \geq V_{D0}$, тј. за $\frac{1}{4} V_u \geq 0.6V$, тј. за $V_u \geq 2.4V$

Диода је у пробоју за $V_D \leq -V_{Z0}$, тј. за $\frac{1}{4} V_u \leq -2V$, тј. за $V_u \leq -8V$

На основу претходног, диода не вођи за $-8V < V_u < 2.4V$ $3 \times 5\%$


Када диода води директно, важи:

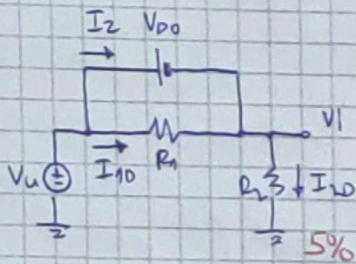

$$V_i = V_u - V_{D0} = V_u - 0.6V \quad 5\%$$

$$I_Z = I_{ZD} - I_{1D} = \frac{V_i}{R_2} - \frac{V_{D0}}{R_1} = \frac{V_u - 0.6V}{3k\Omega} - \frac{0.6V}{1k\Omega} = \frac{V_u}{3k\Omega} - 0.8mA \quad 5\%$$

Када диода води инверзно, важи:

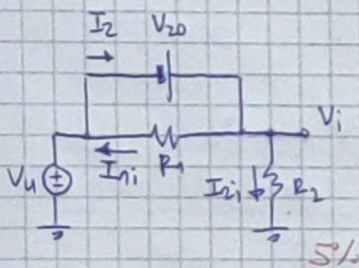


$$V_i = V_u + V_{Z0} = V_u + 2V \quad 5\%$$


$$I_Z = I_{1i} + I_{Zi} = \frac{V_{Z0}}{R_1} + \frac{V_i}{R_2} = 2mA + \frac{V_u + 2V}{3k\Omega} = \frac{V_u}{3k\Omega} + \frac{8}{3}mA \approx \frac{V_u}{3k\Omega} + 2.666...mA \quad 5\%$$

контакты:

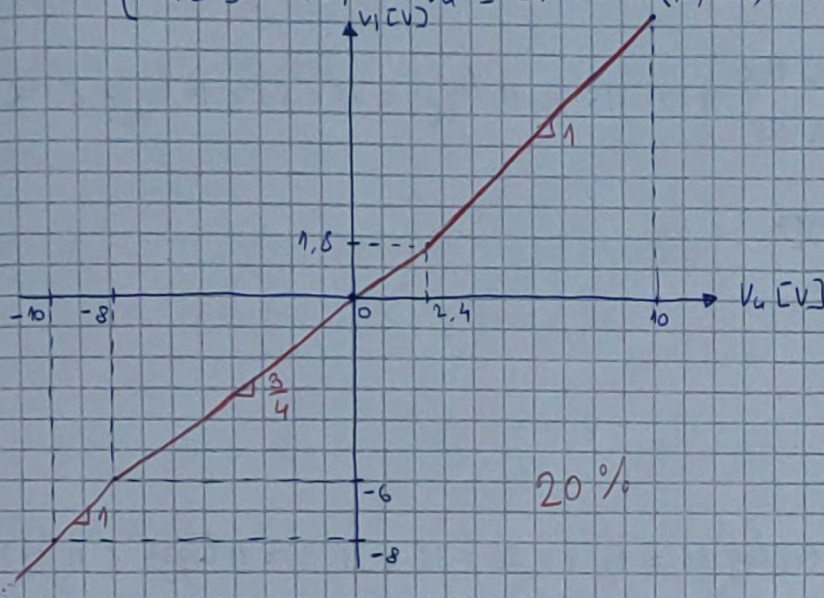
$$V_i [V] = \begin{cases} V_u [V] + 2, & V_u \leq -8V \\ \frac{3}{4} V_u [V], & -8V < V_u < 2.4V \\ V_u [V] - 0.6, & V_u \geq 2.4V \end{cases}$$


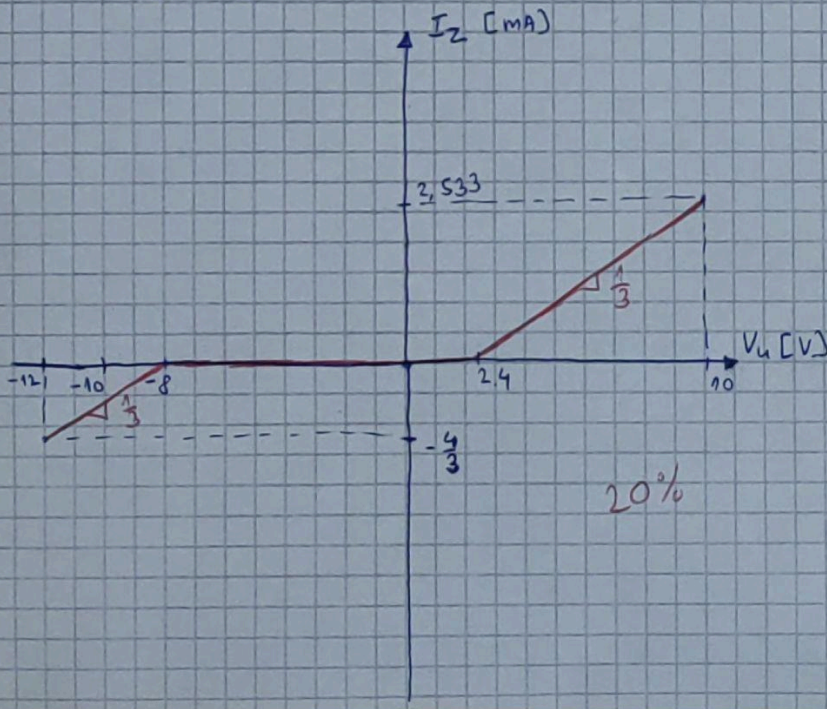
$$I_2 [mA] = \begin{cases} \frac{V_u [V]}{3} + \frac{8}{3}, & V_u \leq -8V \\ 0, & -8V < V_u < 2.4V \\ \frac{V_u [V]}{3} - 0.8, & V_u \geq 2.4V \end{cases}$$



2. a) 30% b) 45% B) 25%

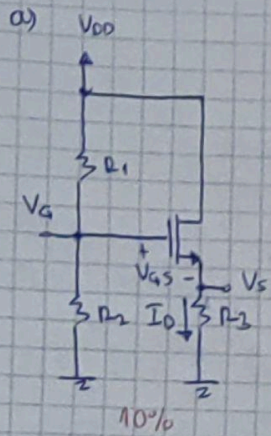

$$V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} = \frac{4}{5} V_{DD} = 4V \quad 5\%$$

$$V_{OV} = V_{GS} - V_{TH}, \quad I_D = A(V_{GS} - V_{TH})^2 = A V_{OV}^2$$

$$V_G = V_{GS} + R_3 \cdot I_D = V_{OV} + V_{TH} + R_3 \cdot A \cdot V_{OV}^2 \quad 5\%$$

$$R_3 \cdot A \cdot V_{OV}^2 + V_{OV} + V_{TH} - V_G = 0$$

$$1.5 \cdot 10^3 \cdot 8 \cdot 10^{-3} V^{-1} \cdot V_{OV}^2 + V_{OV} - 3.5V = 0$$

$$12V^{-1} \cdot V_{OV}^2 + V_{OV} - 3.5V = 0$$

$$V_{OV_{1,2}} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot (12V^{-1}) \cdot (-3.5V)}}{2 \cdot 12V^{-1}}$$

$$= \frac{-1 \pm 13}{24} V$$

$$V_{OV1} = -1V \quad V_{OV2} = 0.5V$$

$$V_{OV} > 0 \Rightarrow V_{OV} = 0.5V \quad 5\%$$

$$V_{GS} = V_{OV} + V_{TH} = 1V$$


$$V_S = V_{GS} - V_{GS} = 3V \quad 5\%$$

Треба нам за под б)

$$I_D = A V_{OV}^2 = 2mA$$

$$g_m = 2A V_{OV} = 8mS \quad 5\%$$
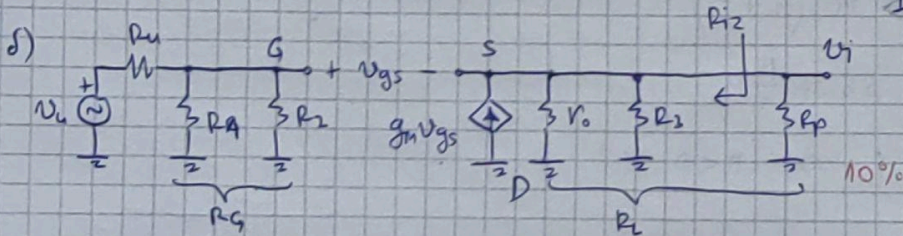
$$r_o = \frac{V_A}{I_D} = 50k\Omega \quad 5\%$$



$$R_G = R_A \parallel R_B = 80k\Omega$$


$$R_L = r_o \parallel R_D \parallel R_E \parallel R_F \approx 1.137k\Omega$$

$$U_g = \frac{R_G}{R_u + R_G} U_u \approx U_u \quad (320 \ll 1170 \quad R_G \gg R_u) \quad 5\%$$

$$(*) U_S = U_j = R_L \cdot g_m U_{GS} \quad 5\%$$

$$U_{GS} = U_g - U_S \approx U_u - g_m R_L U_{GS} \Rightarrow U_{GS} = \frac{U_u}{1 + g_m R_L} \quad 5\%$$
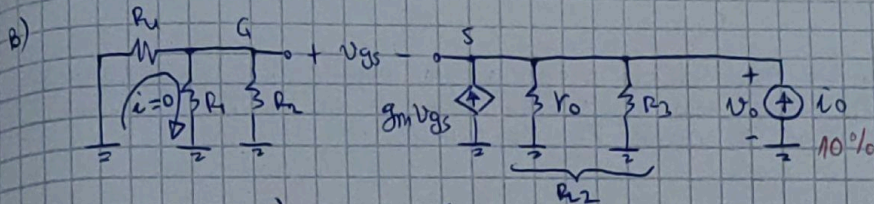
$$A_n = \frac{U_j}{U_{GS}} \cdot \frac{U_{GS}}{U_u} = g_m R_L \cdot \frac{1}{1 + g_m R_L} \approx 0.9 \quad 10\%$$



$$v_g = (R_1 \parallel R_2) \cdot i = 0 \quad (\text{Нет генератора}) \Rightarrow v_{gs} = -v_s$$

$$v_s = v_o \Rightarrow v_{gs} = -v_o \leftarrow 5\%$$

$$R_{L2} = r_o \parallel R_3 \approx 1,456 \text{ k}\Omega$$

За вход \$S\$ ВАУ:

$$\frac{v_s}{R_{L2}} = g_m v_{gs} + i_o \quad 5\%$$

$$\frac{v_o}{R_{L2}} = -g_m v_o + i_o$$


$$\left(\frac{1}{R_{L2}} + g_m\right) v_o = i_o \Rightarrow R_{i2} = \frac{v_o}{i_o} = \frac{1}{\frac{1}{R_{L2}} + g_m} \approx 115,12 \Omega \quad 5\%$$

Мощь и преко умнегачи:

$$\mu = g_m r_o = 400$$

$$R_{S0} = \frac{r_o}{\mu + 1} = 124,69 \Omega \quad 10\%$$
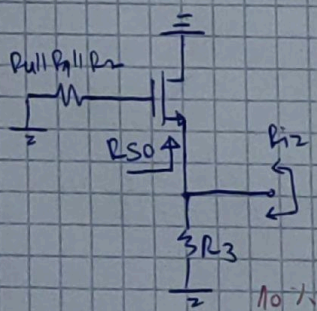
$$R_{i2} = R_3 \parallel R_{S0} = 115,12 \Omega \quad 5\%$$



3.


а) Потколото које чине R_3 , R_4 и операциони појачаваач представља неинвертујући појачаваач који појачава напон у чвору ②. На излазу овог поткола налази се напон V_i , па важи:

$$V_i = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) V_2$$

Равн једноставности, нека је $K = 1 + \frac{R_4}{R_3}$, тј. $V_i = K V_2$ 10%

односно $V_2 = \frac{V_i}{K}$

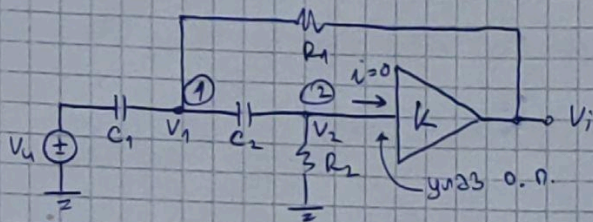Еквивалентна шема: ~~$R_1 = R_2 = R_3 = R = 10k\Omega$~~
 $R_1 = R_2 = R_3 = R = 10k\Omega$
 $C_1 = C_2 = C = 10nF$, $\tau = RC = 100 \mu s$



Први к.з.:

$$\textcircled{1} sC_1(V_1 - V_u) + sC_2(V_1 - V_2) + \frac{1}{R_1}(V_1 - V_i) = 0 \quad 10\%$$

$$sC(V_1 - V_u) + sC(V_1 - \frac{V_i}{K}) + \frac{1}{R}(V_1 - V_i) = 0 \quad / \cdot R$$

$$s\tau(2V_1 - V_u - \frac{V_i}{K}) + V_1 - V_i = 0$$

$$2s\tau V_1 - s\tau V_u - \frac{s\tau}{K} V_i + V_1 - V_i = 0$$

$$(2s\tau + 1)V_1 - \left(\frac{s\tau}{K} + 1\right)V_i = s\tau V_u$$

② Разветник напона:

$$V_2 = \frac{R_2}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} \cdot \frac{sC_2}{sC_2} V_1 = \frac{sR_2C_2}{sR_2C_2 + 1} \cdot V_1 = \frac{s\tau}{1 + s\tau} V_1 \quad 10\%$$

$$V_i = \frac{1 + s\tau}{s\tau} V_2 = \left(\frac{1}{s\tau} + 1\right) \cdot \frac{V_i}{K}$$

↑ Убацивањем овог резултата у ① добија се:

$$(2s\tau + 1) \left(\frac{1}{s\tau} + 1\right) \cdot \frac{V_i}{K} - \left(\frac{s\tau}{K} + 1\right) V_i = s\tau V_u \quad / \cdot K s\tau$$

$$(2s\tau + 1)(s\tau + 1) V_i - (s^2\tau^2 + K s\tau) V_i = K s^2\tau^2 V_u$$

$$\left[(2s\tau^2 + s\tau + 2s\tau + 1) - (s\tau^2 + ks\tau) \right] V_i = ks^2\tau^2 V_u$$

$$(s\tau^2 + (3-k)s\tau + 1) V_i = ks^2\tau^2 V_u$$

$$H(s) = \frac{V_i}{V_u} = \frac{ks^2\tau^2}{s^2\tau^2 + (3-k)s\tau + 1} = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \cdot \frac{s^2 R^2 C^2}{s^2 R^2 C^2 + \left(2 - \frac{R_4}{R_3}\right) sRC + 1}$$

~~20%~~ 20% ~~20%~~

а) Показате на високим учестаностима!

$$\lim_{s \rightarrow \infty} H(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{ks^2\tau^2}{s^2\tau^2 + (3-k)s\tau + 1} \cdot \frac{\frac{1}{s^2}}{\frac{1}{s^2}}$$


$$= \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{k\tau^2}{\tau^2 + \frac{(3-k)\tau}{s} + \frac{1}{s^2}}$$

$$= \frac{k\tau^2}{\tau^2} = k = 10 \Rightarrow 1 + \frac{R_4}{R_3} = 10$$

$$R_4 = 9R_3 = 90 \text{ k}\Omega \quad 20\%$$

УЛУ:

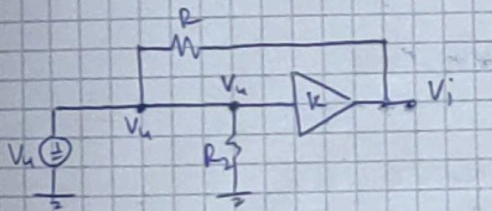На високим учестаностима: $\frac{C}{\equiv} \rightarrow$



$$V_i = kV_u$$

$$H_{\infty} = \frac{V_i}{V_u} = k \Rightarrow R_4 = 90 \text{ k}\Omega$$

б) $D(s) = s^2\tau^2 + (3-k)s\tau + 1 = s^2\tau^2 - 7s\tau + 1$

$D(s_{p1,2}) = 0$

$$s_{p1,2} = \frac{7\tau \pm \sqrt{49\tau^2 - 4\tau^2}}{2\tau^2} = \frac{7\tau \pm \tau\sqrt{45}}{2\tau^2} = \left(\frac{7 \pm \sqrt{45}}{2} \right) \cdot \frac{1}{\tau}$$

$\tau = 100 \mu\text{s}, \frac{1}{\tau} = 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$

$s_{p1} = \frac{7 + \sqrt{45}}{2} \cdot 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} = 6,85 \cdot 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$

$s_{p2} = \frac{7 - \sqrt{45}}{2} \cdot 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{sec}} = 0,146 \cdot 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$

Нестабилност је: $\left(\frac{7 \pm \sqrt{45}}{2} \right)$

20%

~~убављивањем претходног резултата у (B):~~

~~$$U_B = \left(1 + \frac{1}{\beta} \cdot \frac{r_{\pi}}{\beta + 1}\right) U_P \quad (\text{jer } \beta = g_m r_{\pi})$$~~

~~Ово убављено у (B) и добијемо:~~

~~$$\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_{\pi}}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{\beta} \cdot \frac{r_{\pi}}{\beta + 1}\right) U_P - \frac{1}{r_{\pi}} U_P = \frac{1}{R} U_U$$~~

~~$$\left[\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_{\pi}}\right) \left(1 + \frac{1}{\beta} \cdot \frac{r_{\pi}}{\beta + 1}\right) - \frac{1}{r_{\pi}}\right] U_P = \frac{1}{R} U_U$$~~

~~$$\left[\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r_2}\right) \left(1 + \frac{1}{\beta} \cdot \frac{r_{\pi}}{\beta + 1}\right) + \frac{1}{r_{\pi}} \left(1 + \frac{1}{\beta} \cdot \frac{r_{\pi}}{\beta + 1}\right) - \frac{1}{r_{\pi}}\right] U_P = \frac{1}{R} U_U$$~~

(B) $g_B U_B - \frac{1}{r_{\pi}} U_P = \frac{1}{R} U_U$ $g_B = \frac{1}{R} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_{\pi}} \approx 103,8 \text{ mS}$

(E) $-\left(\frac{1}{r_{\pi}} + g_m\right) U_B + g_P U_P = 0$ $g_P = \frac{1}{r_{\pi}} + \frac{1}{R_P} + g_m \approx 601,11 \text{ nS}$

\downarrow $U_B = \frac{g_P}{\frac{1}{r_{\pi}} + g_m} U_P$

$g_B \cdot \frac{g_P}{\frac{1}{r_{\pi}} + g_m} U_P - \frac{1}{r_{\pi}} U_P = \frac{1}{R} U_U$

$$S = \frac{U_P}{U_U} = \frac{\frac{1}{R}}{g_B \cdot \frac{g_P}{\frac{1}{r_{\pi}} + g_m} - \frac{1}{r_{\pi}}} = \frac{0,0049}{0,0082} = 15\%$$

